

## FIȘĂ DE LABORATOR 1.2

TEMA: REPREZENTĂRI GRAFICE ELECTRICE. Întocmire scheme electrice.

- A. Desenează schema electrică monofilară pentru instalația electrică de pe panoplia din imaginea de mai jos:



B. Desenează schema electrică desfășurată pentru instalația electrică de pe panoplia din imaginea de mai jos:

