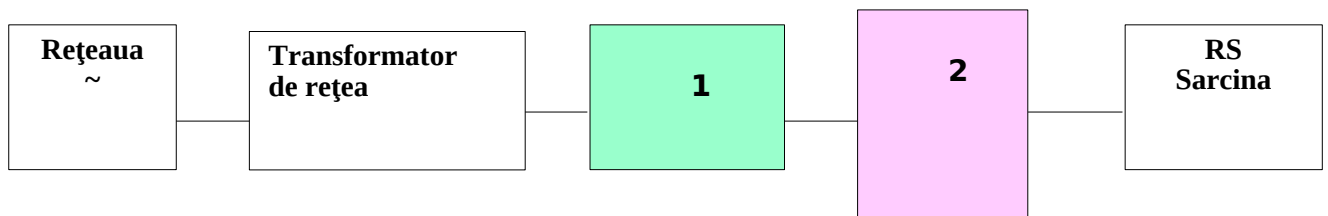


Fixarea cunostintelor : **FILTRE**

I.Completati schema bloc a unui circuit redresor

Elementele nemarcate sunt: 1.....

2.....



II.Completati spatiile libere

1)Filtrele de netezire au rolul.....

2)**Condensatorul** ca filtru se conecteaza in..... cu rezistenta de,deoarece are proprietatea de

3)**Bobina** ca filtru se conecteaza in..... cu rezistenta de,deoarece are proprietatea de

4)Condensatoarele utilizate ca filtre sunt----- si au capacitati.....

5)Bobinele utilizate ca filtre sunt----- si au inductivitati

III. Reprezentati un redresor monofazat monoalternanta cu filtru prin condensator si forma tensiunii redresate si filtrate.

