

FIȘĂ DE LUCRU 1

SONERII ELECTRICE

În caietul de tehnologie rezolvați următoarele sarcini de lucru:

- 1. Desenați schema electrică a unei instalații de sonerii electrice simplă și precizați denumirea și rolul fiecărui aparat;**
- 2. Desenați schema electrică a unei instalații de sonerii electrice, cu două sonerii electrice acționate din patru puncte diferite;**
- 3. Desenați schema electrică a unei instalații de sonerii electrice, cu patru sonerii electrice acționate din două puncte diferite.**

NOTARE:

2 puncte din oficiu

Subiectul 1 – 2 puncte

Subiectul 2 – 3 puncte

Subiectul 3 – 3 puncte