

# FIȘĂ DE LUCRU 1

PENTRU PANOPLIA DIN IMAGINEA DE MAI JOS, DESENAȚI ÎN CAIET:

1. SCHEMA ELECTRICĂ MONOFILARĂ;
2. SCHEMA ELECTRICĂ DESFĂȘURATĂ;
3. SCHEMA ELECTRICĂ DE CONEXIUNI ÎN DOZE.

