

FIȘĂ DE LUCRU 3

Realizați schema electrică a unei instalații de iluminat și prize care conține următoarele aparate:

- un contor monofazat;
- 4 prize simple;
- două lămpi electrice cu incandescență;
- două sonerii.

Lămpile electrice și soneriile pot fi activate din două locuri diferite.

Prizele sunt pe două circuite electrice (câte două prize pe fiecare circuit).