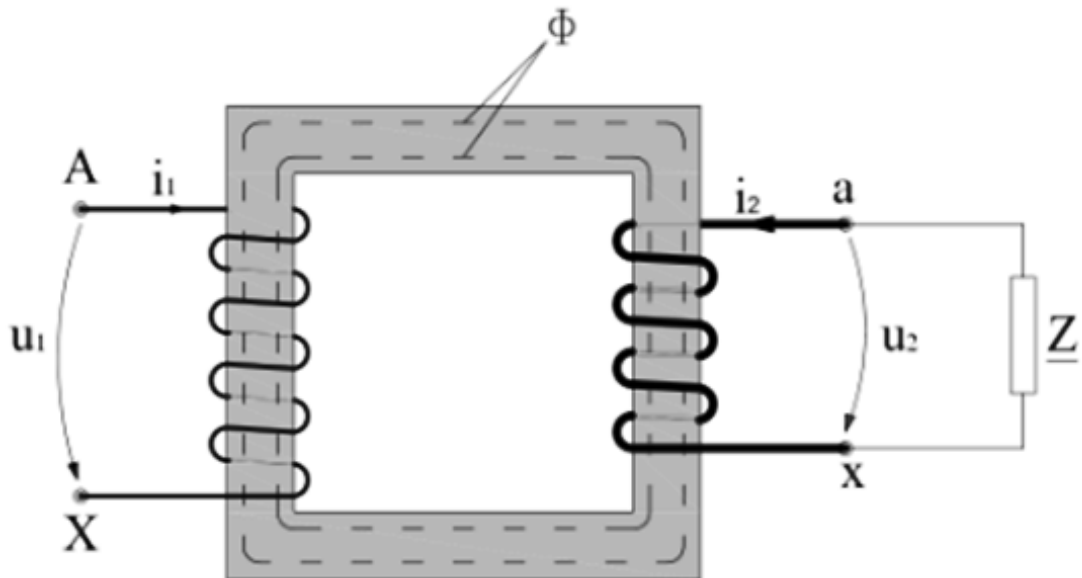


FIȘĂ DE LUCRU 2

TRANSFORMATOARE ELECTRICE

Se dă transformatorul din imaginea de mai jos:



SARCINI DE LUCRU:

1. Desenați în caiet transformatorul din imaginea de mai sus;
2. Precizați elementele constructive ale transformatorului și rolul acestora;
3. Precizați mărimile electrice din imagine;
4. Explicați principiul de funcționare al transformatorului din imagine.